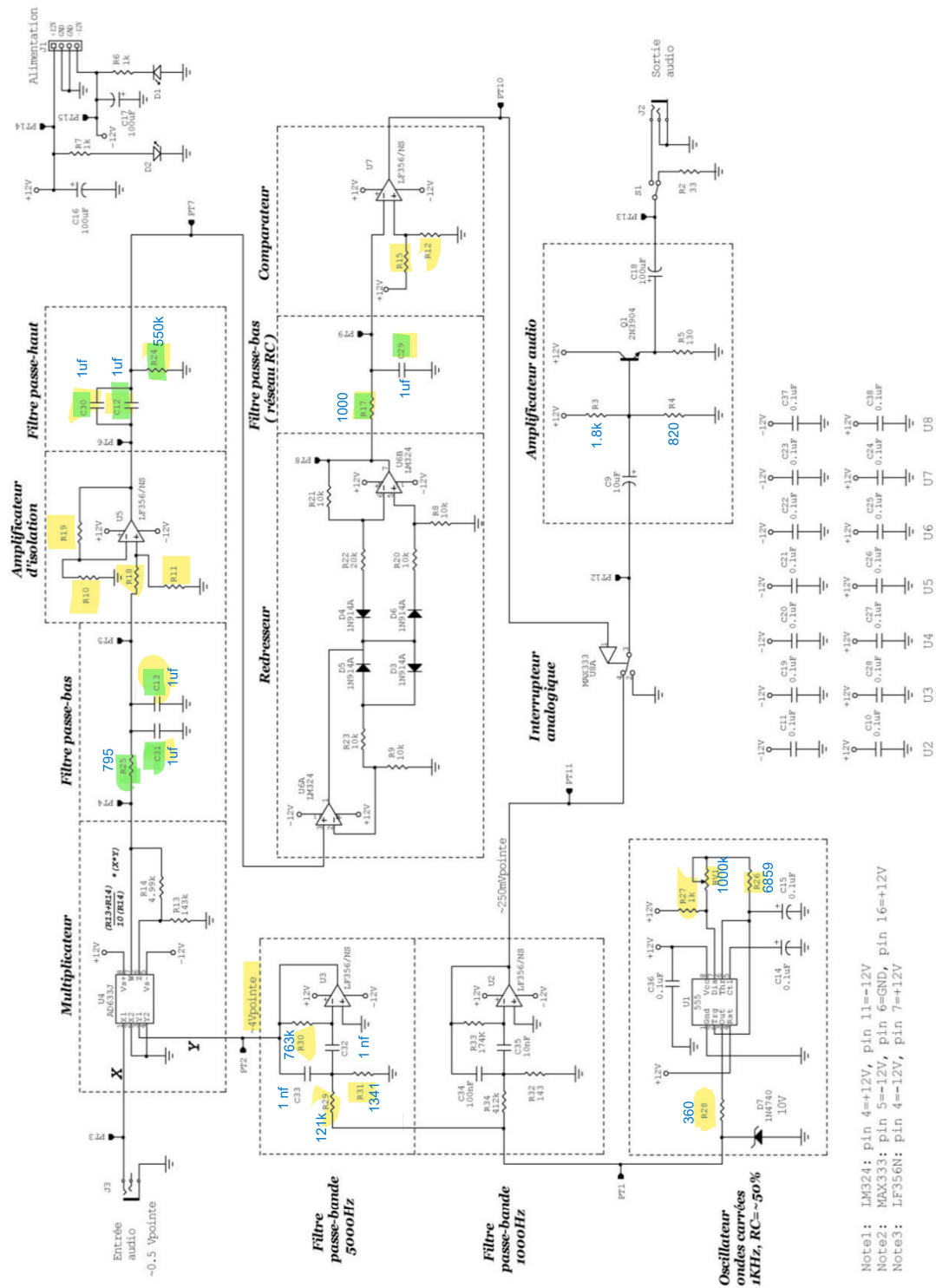


ANNEXE A : SCHÉMA ÉLECTRONIQUE DU CIRCUIT



Note : Les condensateurs C₁₀, C₁₁, C₁₄, C₁₆, C₁₇, C₁₉ à C₂₈, C₃₇ et C₃₈ sont des condensateurs de filtrage. Ils servent à éliminer le bruit à basses fréquences (100µF) et hautes fréquences (0.1µF) des bus d'alimentation. On positionne ces derniers (0.1µF) à proximité de chacun des circuits intégrés. Lors du design d'un nouveau circuit, n'oubliez pas d'inclure ces composants essentiels à un bon fonctionnement de votre circuit.